

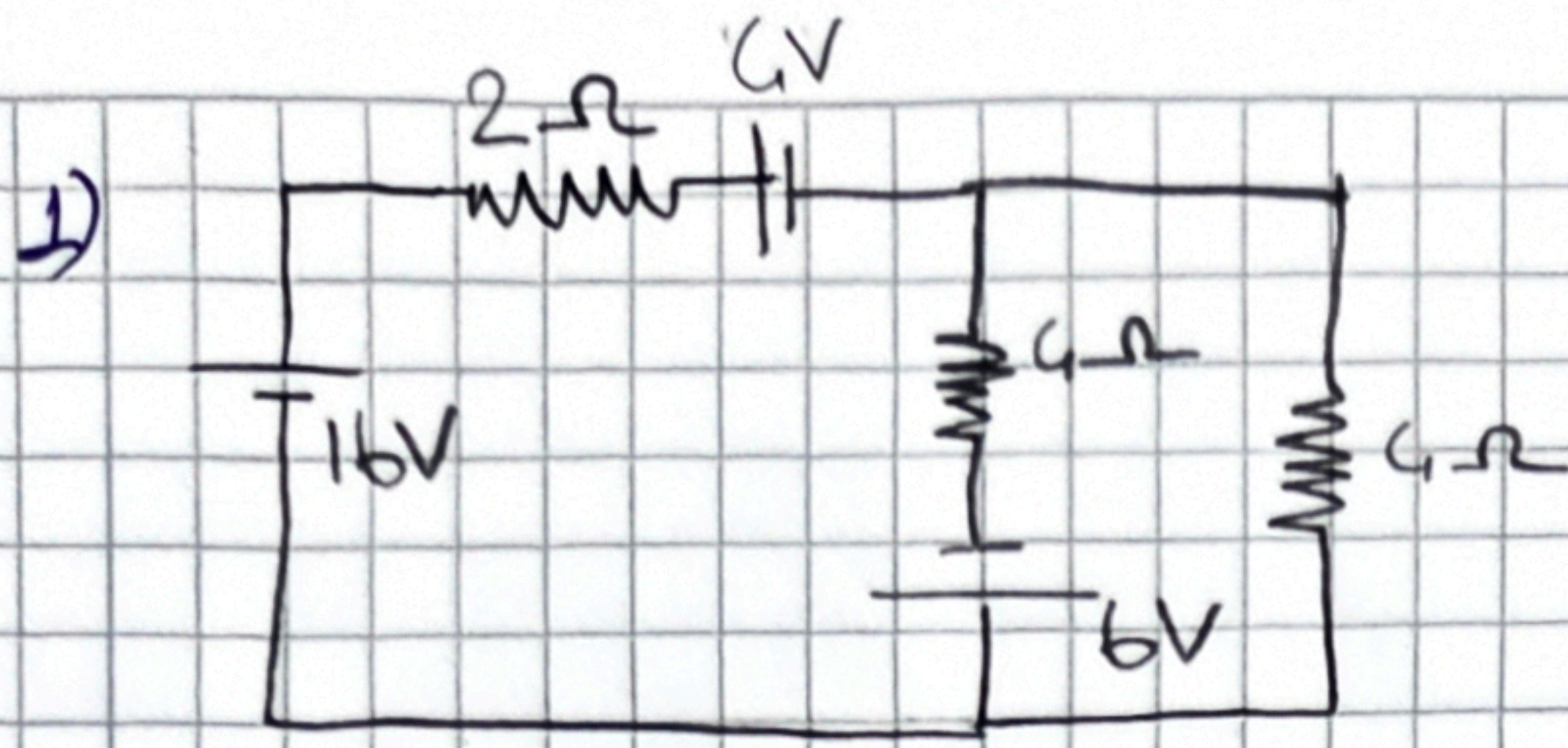


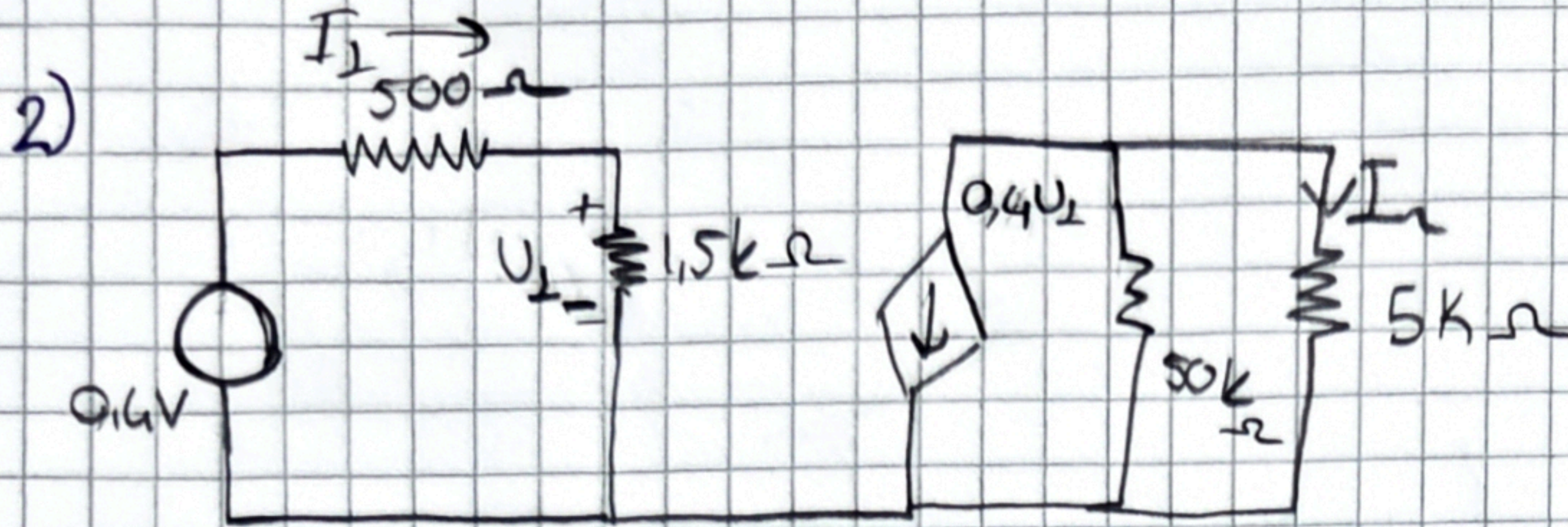

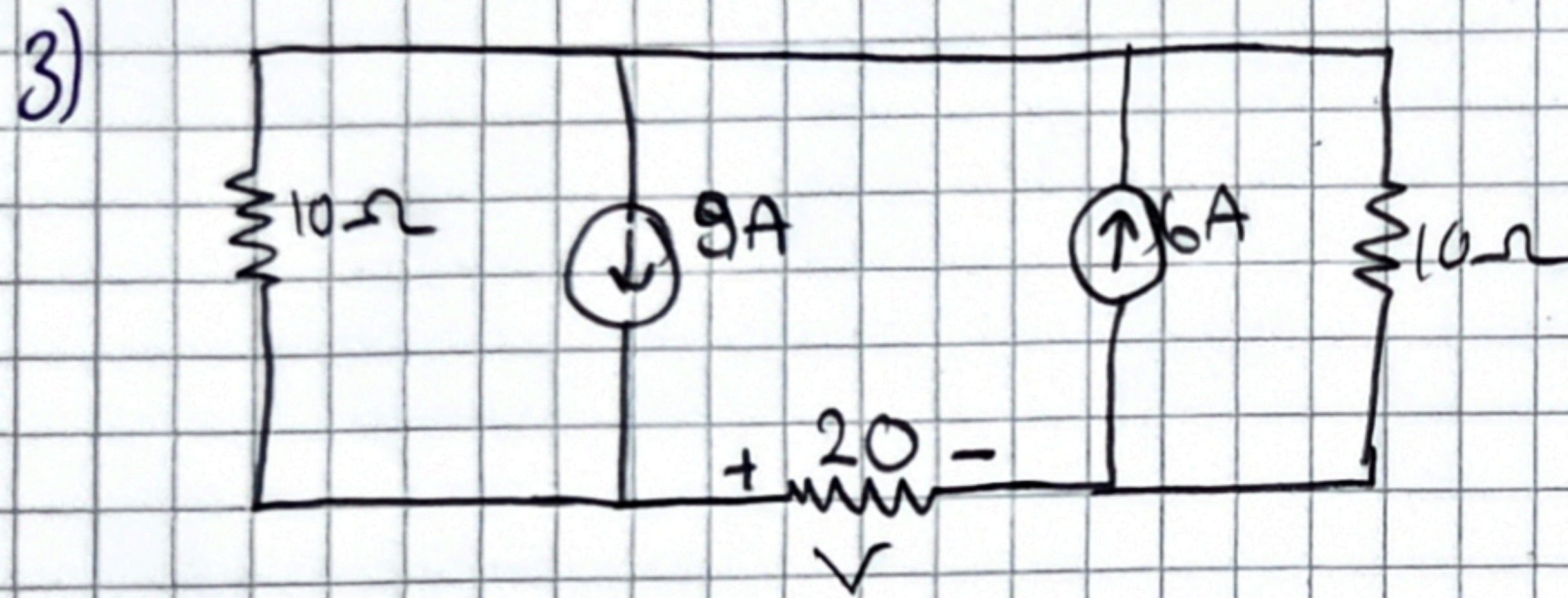
devredeki 2 ohm'lık dirençten geçen akımı Norton teoreminden yararlanarak bulunuz.




$I_1, I_2, 0.4V$ voltluk kaynağın ve $5k\Omega$ dirençte harcanan güçü bulun.



V gerilimini süperpozisyon ile bulun.

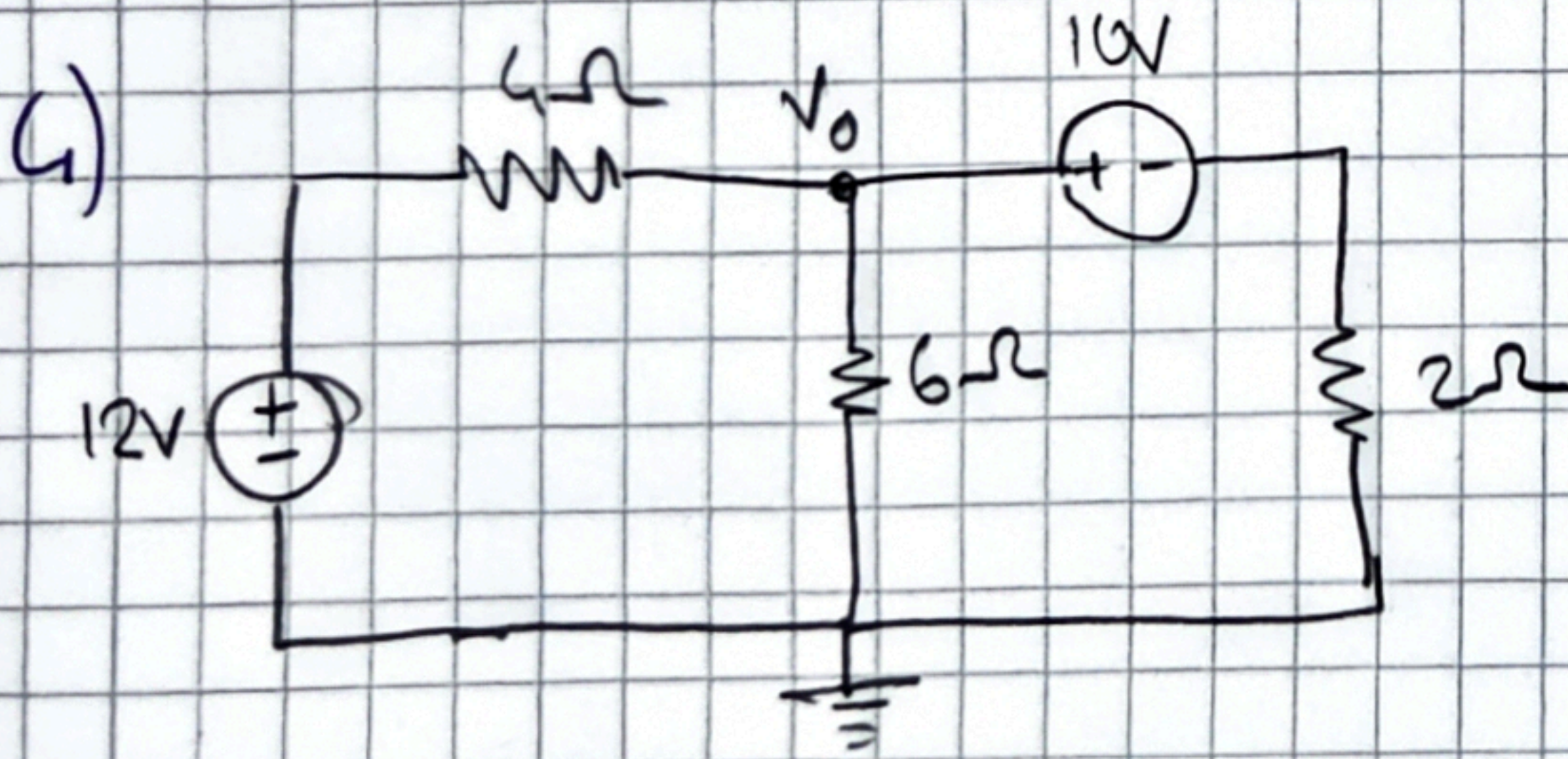

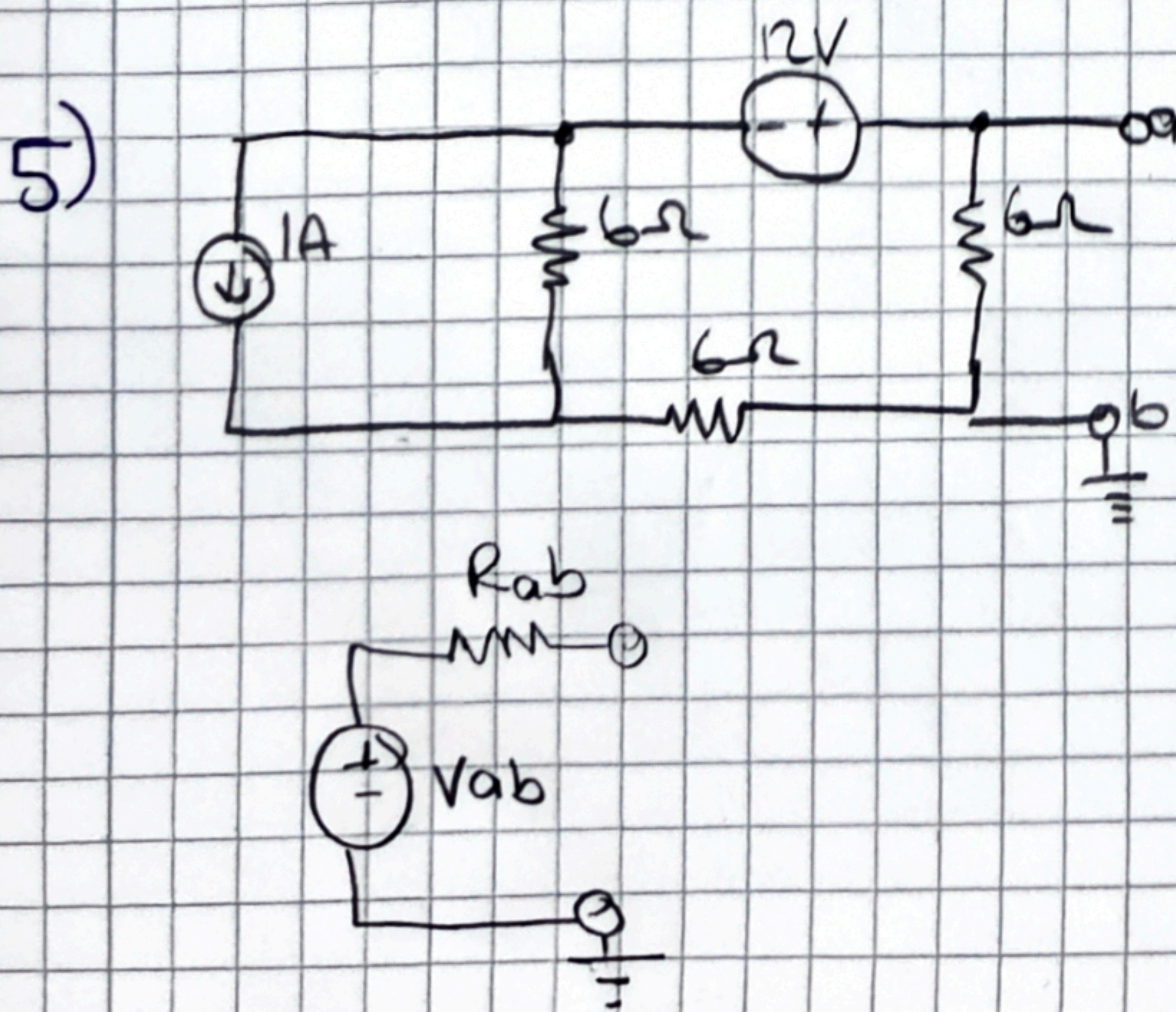6Ω 'lık dirençten geçen akımı ve V_0 'ı bulunuz.



devrenin eşdeğer tain R_{ab} ve V_{ab} bulun.