


Elektrik Devreleri Ödev Soruları

İsim: Buğra

Soyisim: Yalçın

Öğrenci Numarası: 202313709026


Soru 1

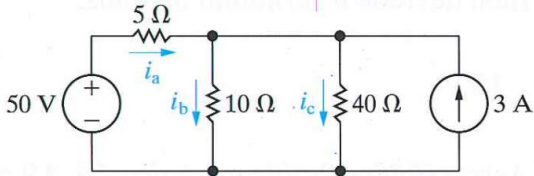

Şekil de gösterilen i_a , i_b ve i_c dal akımlarını düğüm gerilimi yöntemini kullanarak bulunuz.

$$\frac{V_1 - 50}{5} + \frac{V_1}{10} + \frac{V_2}{40} - 3 = 0$$
$$V_1 = 40V \Rightarrow i_a = -2A$$
$$i_b = 4A$$
$$i_c = 1A$$

Soru 2

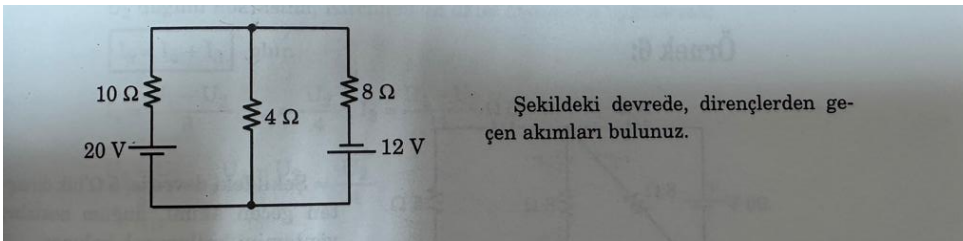


Şekildeki devrede, dirençlerden geçen akımları bulunuz.

$$i_{10\Omega} = 1.43A, i_{4\Omega} = 0.43A, i_{8\Omega} = 1A$$


(Akımlar ters)

Soru 3

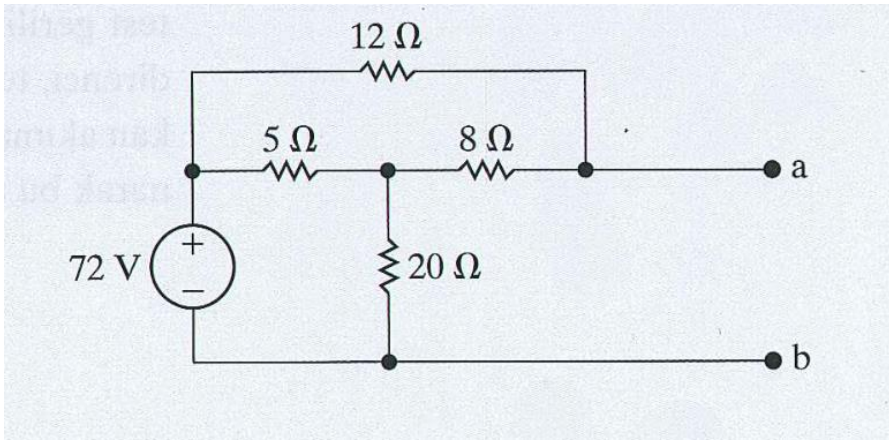


Sekilde verilen devrenin a, b terminallerine göre Thevenin esdegerini bulunuz.

$V_{th} = ?$ $R_{th} = ?$

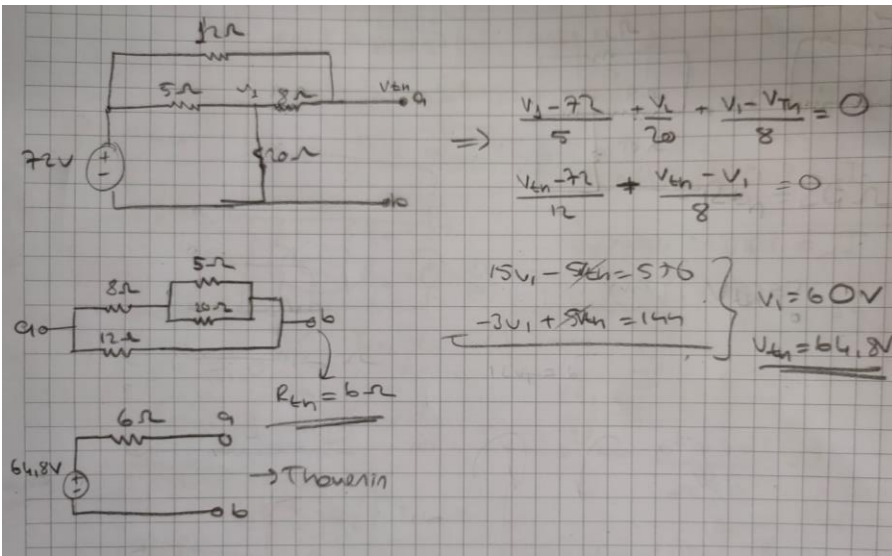


Soru 4


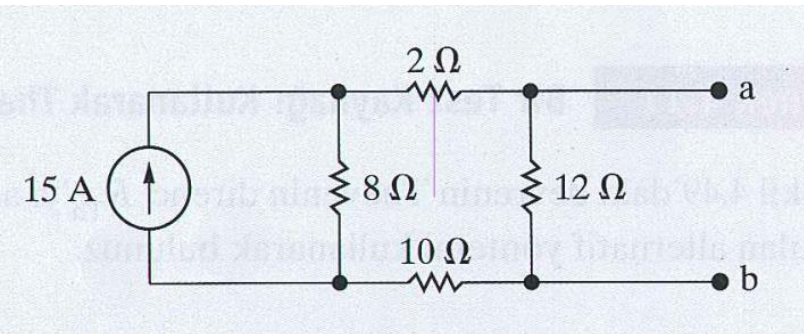


Sekilde verilen devrenin a, b terminallerine göre Norton esdegerini bulunuz.

$I_n = ?$ $R_n = ?$

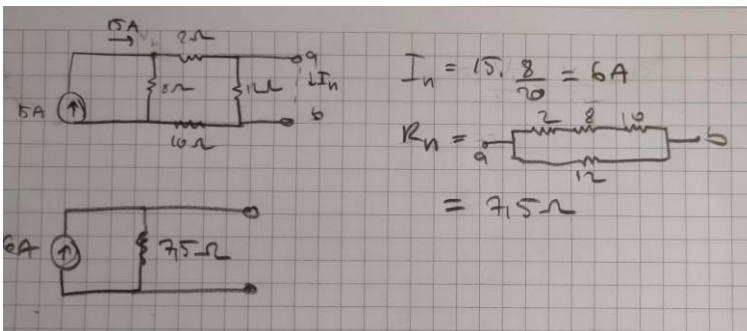

Soru 5

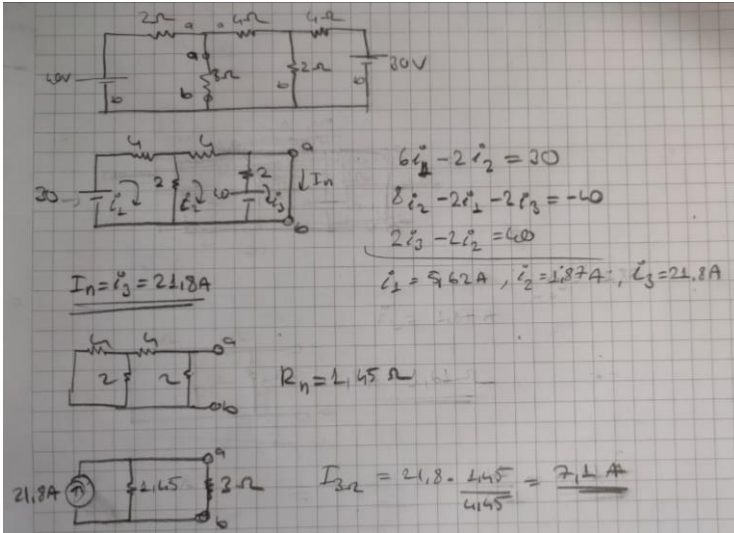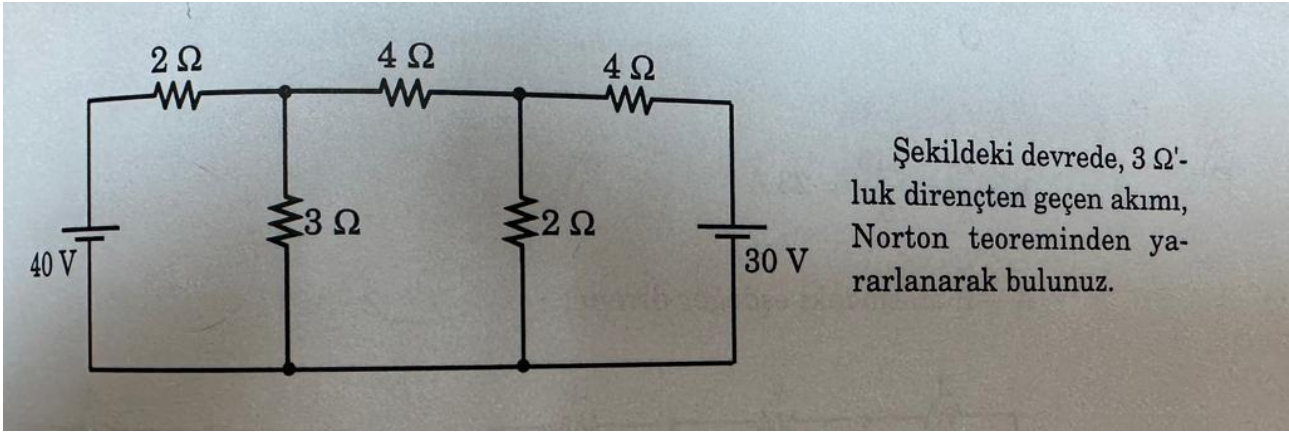

Soru 6

ORNEK:

V Degerini bul

